 


Lab2_1

Design Specification

- ✓ For a full adder:
Input: a, b, cin.
Output: s, cout.
- ✓ Draw the block diagram of the design.



Design Implementation

- ✓ Truth table

a	b	cin	s	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- ✓ Logic function

$$s = (a' \cdot b' \cdot cin) + (a' \cdot b \cdot cin') + (a \cdot b' \cdot cin') + (a \cdot b \cdot cin)$$

$$= a \oplus b \oplus cin$$

$$cout = a \cdot b + b \cdot cin + a \cdot cin$$


- ✓ I/O pin

I/O	a	b	cin	s	cout
LOC	V17	V16	W16	U16	E19

Lab2_2

Design Specification

 - ✓ Input: i[3:0]
- Output: d[3:0], D_ssd [7:0]
- ✓ Draw the block diagram of the design.



Design Implementation

- ✓ Truth table

input				output															
i3	i2	i1	i0	D_ssd7	D_ssd6	D_ssd5	D_ssd4	D_ssd3	D_ssd2	D_ssd1	D_ssd0	d3	d2	d1	d0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	2	2	2
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	3	3	3	3
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	4	4	4	4
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5	5	5	5
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	6	6	6	6
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	7	7	7	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	8	8	8
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	9	9	9	9
1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	F	F	F	F
1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	F	F	F	F
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	F	F	F	F
1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	F	F	F	F
1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	F	F	F	F
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	F	F	F	F

- ✓ Logic function

$d = i$

$D = 4'b0000$

$D_ssd[7:0]$ are low – active

4'd0: $D_ssd = 8'b00000011$;

4'd1: $D_ssd = 8'b10011111$;

4'd2: $D_ssd = 8'b00100101$;

4'd3: $D_ssd = 8'b00001101$;

4'd4: $D_ssd = 8'b10011001$;

4'd5: $D_ssd = 8'b01001001$;

4'd6: $D_ssd = 8'b01000001$;

4'd7: $D_ssd = 8'b00011111$;

4'd8: $D_ssd = 8'b00000001$;

4'd9: $D_ssd = 8'b00001001$;

default: D_ssd = 8'b01110001;

✓ I/O pin

I/P	i3	i2	i1	i0	d3	d2	d1	d0	D3	D2	D1	D0
VOC	W17	W16	V16	V17	V19	U19	E19	U16	W4	V4	U4	U2
I/P	D_ssd7	D_ssd6	D_ssd5	D_ssd4	D_ssd3	D_ssd2	D_ssd1	D_ssd0				
VOC	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7				

Lab2_3


Design Specification

✓ I/P

Input: i[3:0]

Output: d[3:0], D_ssd [7:0]

✓ Block diagram

 

Design Implementation

✓ Truth table

input				output															
i3	i2	i1	i0	D_ssd7	D_ssd6	D_ssd5	D_ssd4	D_ssd3	D_ssd2	D_ssd1	D_ssd0	d3	d2	d1	d0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	2	2	2
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	3	3	3	3
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	4	4	4	4
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5	5	5	5
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	6	6	6	6
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	7	7	7	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	8	8	8	8
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	9	9	9	9
1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	F	F	F	F
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	F	F	F	F
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	F	F	F	F
1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	F	F	F	F
1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	F	F	F	F
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	F	F	F	F

✓ Logic function

$d = i$

$D = 4'b0000$

D_ssd[7:0] are low – active

4'd0: $D = 8'b00000011$;

4'd1: $D = 8'b10011111$;

4'd2: D = 8'b00100101;
 4'd3: D = 8'b00001101;
 4'd4: D = 8'b10011001;
 4'd5: D = 8'b01001001;
 4'd6: D = 8'b01000001;
 4'd7: D = 8'b00011111;
 4'd8: D = 8'b00000001;
 4'd9: D = 8'b00001001;
 4'd10: D = 8'b00010001;
 4'd11: D = 8'b11000001;
 4'd12: D = 8'b01100011;
 4'd13: D = 8'b10000101;
 4'd14: D = 8'b01100001;
 4'd15: D = 8'b01110001;

✓ I/O pin

✓	I/P	i3	i2	i1	i0	d3	d2	d1	d0	D3	D2	D1	D0
	VOC	W17	W16	V16	V17	V19	U19	E19	U16	W4	V4	U4	U2
	I/P	D_ss7	D_ss6	D_ss5	D_ss4	D_ss3	D_ss2	D_ss1	D_ss0				
	VOC	W7	W6	U8	V8	U5	V5	U7	V7				

Lab2_4


Design Specification

✓ I/P

Input: a[3:0], b[3:0]

Output: x, A[3:0], B[3:0]

✓ Block diagram

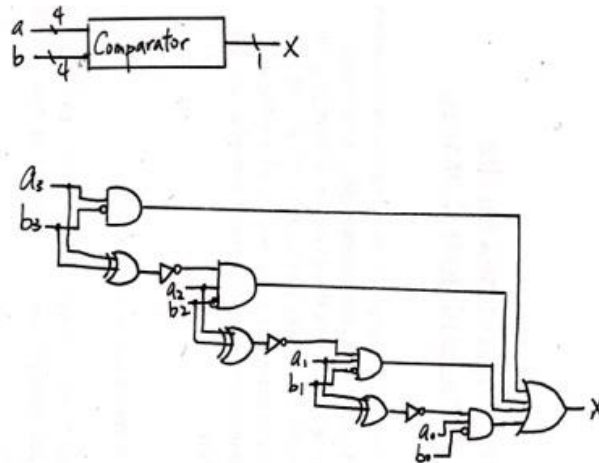

Design Implementation

✓ Truth table

input								output
a3	a2	a1	a0	b3	b2	b1	b0	x
1	X	X	X	0	X	X	X	1
1	1	X	X	1	0	X	X	1
1	1	1	X	1	1	0	X	1
1	1	1	1	1	1	1	0	1

✓ Logic function

$A = a$

$B = b$

Set $c[3:0]$, $c = (a \& b' \mid a' \& b)'$

$x = a[3] \& b[3]' \mid c[3] \& a[2] \& b[2]' \mid c[3] \& c[2] \& a[1] \& b[1]' \mid c[3] \& c[2] \& c[1] \& a[0] \& b[0]'$

✓ I/O pin

I/P	a3	a2	a1	a0	b3	b2	b1	b0	
VOC	W19	W16	V16	V17	R2	T1	U1	W2	
I/P	A3	A2	A1	A0	B3	B2	B1	B0	x
VOC	V19	U19	E19	U16	L1	P1	N3	P3	U14

Discussion

第二題與第三題須設計一個 3 to 8 decoder，並將其結果顯示於 7-segment display 上。因此在設定了不同 case 會對應到不同的結果。須注意的是其為 low-active，因此要注意對應關係，不然就會得到相反的結果。第四題為設計 a 與 b 的大小比較器，若 a 的較高位數皆大於 b，即可得知 $a > b$ (由 truth table 可見)。

Conclusion

這次的實驗程式大多是上學期上課內容以及課堂上所教的，主要目的是讓我更熟悉 FPGA 板的使用。FPGA 的 pin 腳有 output 跟 input 之分，如果看錯排就會很麻煩。