 


PreLab3_1**Design Specification**

- ✓ For a counter:
 - Input: clk, rst_n
 - Output: q[3:0]
- ✓ Draw the block diagram of the design.

**Design Implementation**

- ✓ Truth table

input		q				output(q_next)			
rst	clk	q0	q1	q2	q3	q'0	q'1	q'2	q'3
0	X	X	X	X	X	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1

1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1


- ✓ Logic
 - Set $q_tmp = q + 1$
 - If $rst_n = 1, clk = 0, q_next \leq q$
 - Else if $rst_n = 1, clk = 1, q \leq q_tmp$
 - Else if $rst_n = 0, q = 0$
- ✓ Simulation



PreLab3_2

Design Specification

 - ✓ For a 8-bit ring counter:
 - Input: clk, rst_n.
 - Output: t[3:0].
- ✓ Draw the block diagram of the design.



Design Implementation

- ✓ Truth table


clk	rst	t0	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t'0	t'1	t'2	t'3	t'4	t'5	t'6	t'7
X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

- ✓ Logic function

If rst_n = 1, t[0] <= t[1];
 t[1] <= t[2];
 t[2] <= t[3];
 t[3] <= t[4];
 t[4] <= t[5];
 t[5] <= t[6];
 t[6] <= t[7];
 t[7] <= t[0];

If rst_n = 0, t = 01010101

- ✓ Simulation

 

Discussion

須注意 `q` 跟 `q_next` 的關聯，以及其切換條件，如 `clk` 和 `rst_n` 的設定會影響是否 `trigger`。另須注意其為 `posedger` 或 `negedger`。

Conclusion

這次的 `prelab` 內容多為上學期課程，主要的問題是對於 `verilog` 語法不夠熟悉，上課也只有帶過一點點，大多都須看講義才知道要怎麼打 `code`。