 


Report Format Example

Lab1_1

Design Specification

- ✓ For a full adder:
Input: a, b, cin.
Output: s, cout.
- ✓ Draw the block diagram of the design.



Design Implementation

- ✓ Truth table

a	b	cin	s	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


- ✓ Logic function

$$s = (a' \cdot b' \cdot cin) + (a' \cdot b \cdot cin') + (a \cdot b' \cdot cin') + (a \cdot b \cdot cin)$$

$$= a \oplus b \oplus cin$$



$$cout = a \cdot b + b \cdot cin + a \cdot cin$$

- ✓ Simulation

 

Lab1_2**Design Specification**

 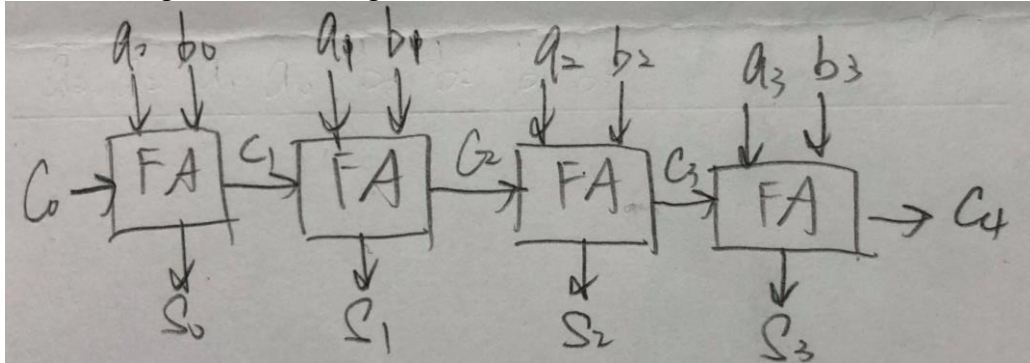- ✓ For a 4-bit full adder:
Input: $a[3:0]$, $b[3:0]$, c_{in} .
Output: $s[3:0]$, c_{out} .
- ✓ Draw the block diagram of the design.



Design Implementation

✓ Truth table


Binary	BCD
0000 0000	0000 0000
0000 0001	0000 0001
0000 0010	0000 0010
0000 0011	0000 0011
0000 0100	0000 0100
0000 0101	0000 0101
0000 0110	0000 0110
0000 0111	0000 0111
0000 1000	0000 1000
0000 1001	0000 1001
0000 1010	0001 0000
0000 1011	0001 0001
0000 1100	0001 0010
0000 1101	0001 0011
0000 1110	0001 0100
0000 1111	0001 0101
0001 0000	0001 0110
0001 0001	0001 0111
0001 0010	0001 1000

✓ Logic function

If $(a+b+ci) > 9$, then $co=1$ $s=(a+b+ci)+6$;

If $(a+b+ci) \leq 9$, then $co=0$ $s=(a+b+ci)$

✓ Simulation

 


Lab1_3**Design Specification**

✓ I/P

Input: $a[2:0]$, en .Output: $b[7:0]$.

✓ Block diagram

 **Design Implementation**

✓ Truth table

en	a2	a1	a0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

en	a2	a1	a0	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

✓ Logic function

$$b[0] = en \cdot a[2]' \cdot a[1]' \cdot a[0]'$$

$$b[1] = en \cdot a[2]' \cdot a[1]' \cdot a[0]$$

$$b[2] = en \cdot a[2]' \cdot a[1] \cdot a[0]'$$

$$b[3] = en \cdot a[2]' \cdot a[1] \cdot a[0]$$


$$b[4] = en \cdot a[2] \cdot a[1]' \cdot a[0]'$$

$$b[5] = en \cdot a[2] \cdot a[1]' \cdot a[0]$$

$$b[6] = en \cdot a[2] \cdot a[1] \cdot a[0]'$$

$$b[7] = en \cdot a[2] \cdot a[1] \cdot a[0]$$

✓ Simulation

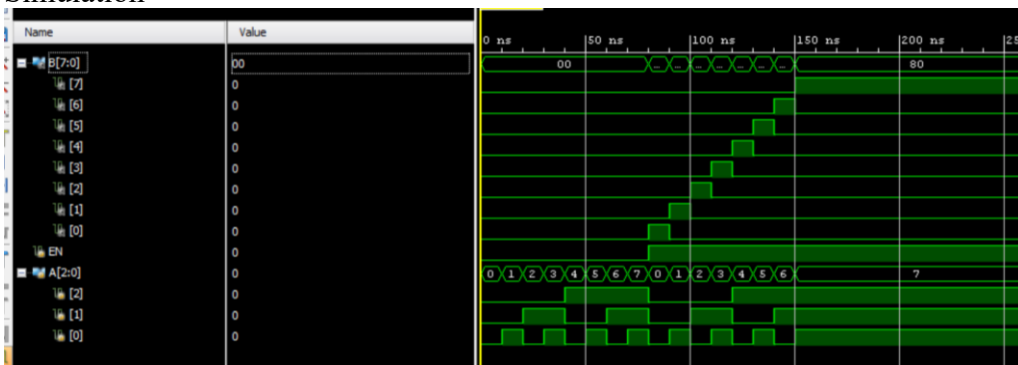**Discussion**

由於第一題與第三題上學期上課內容有提過，因此在思考上比較不困難。第二題的部分原本一開始是直接用法的方式去做，但助教表示這是軟體的寫法，所以要改成硬體邏輯的時候比較困難。因此在解第二題時，寫出 **truth table** 便可以知道在何種情況下 **cout** 為 1。**s[3:0]** 是經過兩個 4-bit FA 才得出的結果是因為轉成 BCD 時所造成的改變。如果一開始以單純 **adder** 的想法去寫很容易走偏。在設計線路時很常出現小錯誤，完全無法 **simulation**，可以 **simulation** 時都是已經確認邏輯設計是正確後才得到波形圖，與一開始預期的結果亦相同。

Conclusion

這次實驗給我最大的收穫是了解到軟體的思維不能直接用在硬體邏輯的程式上，即使結果是對的，但卻沒有練習到本實驗課所要學習的內容。**Lab1** 的題目主要是複習上學期所學，較困難的是結合不同單元的應用。這次實驗讓我了解到 **truth table** 的重要，必須自己先釐清邏輯才可以開始寫程式。